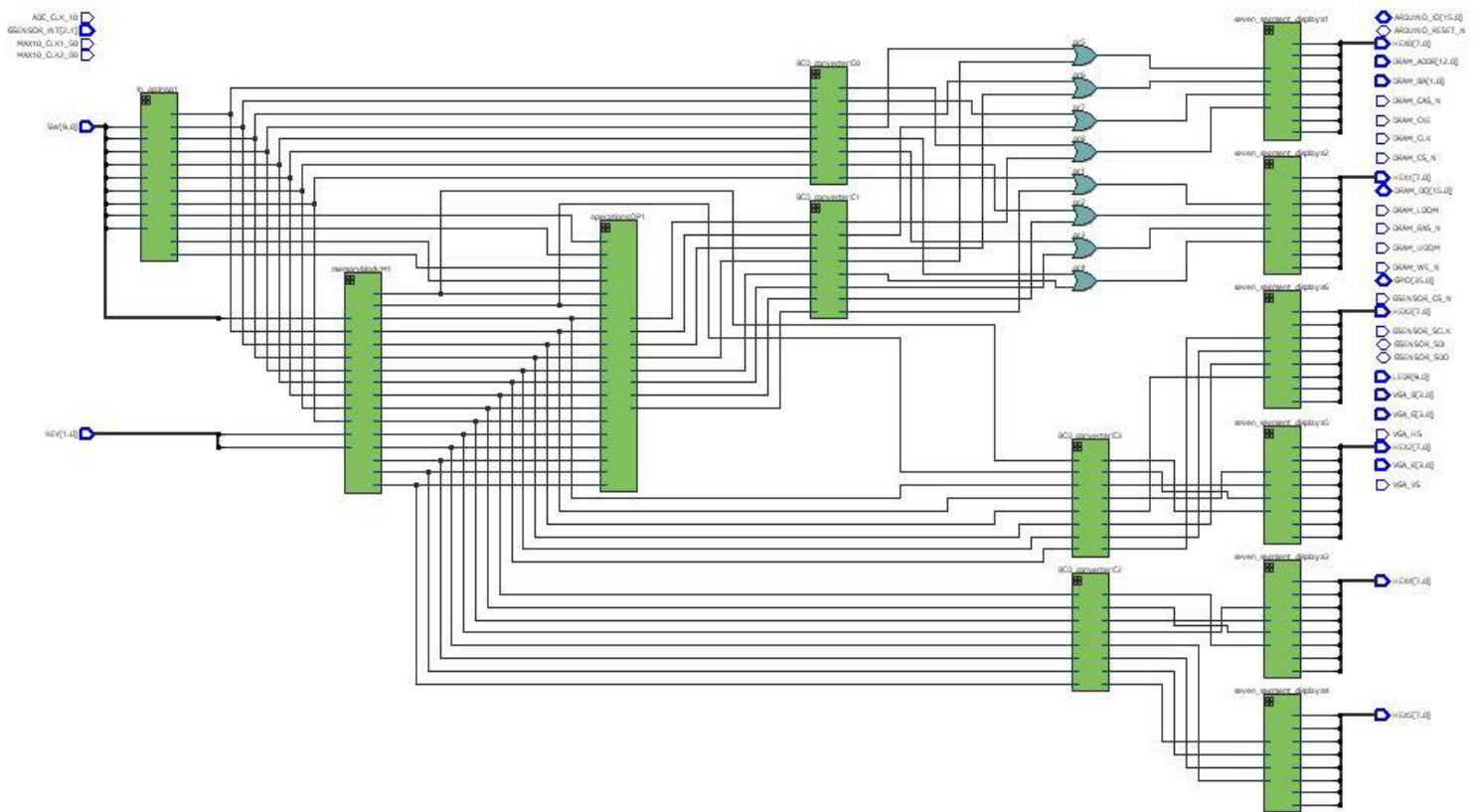


# EC4010: DIGITAL DESIGN


## ASSIGNMENT 03

NAME:	PERERRA G.A.N.C PRIYABHASHANIE E.M RATHNAYKA R.M.D.T
REG NUM:	2019/E/094 2019/E/099 2019/E/107
DATE:	30 JUNE 2022

# COMPLETE BLOCK DIAGRAM OF CALCULATOR




## INPUT AND OPERATION SELECTION MODULE

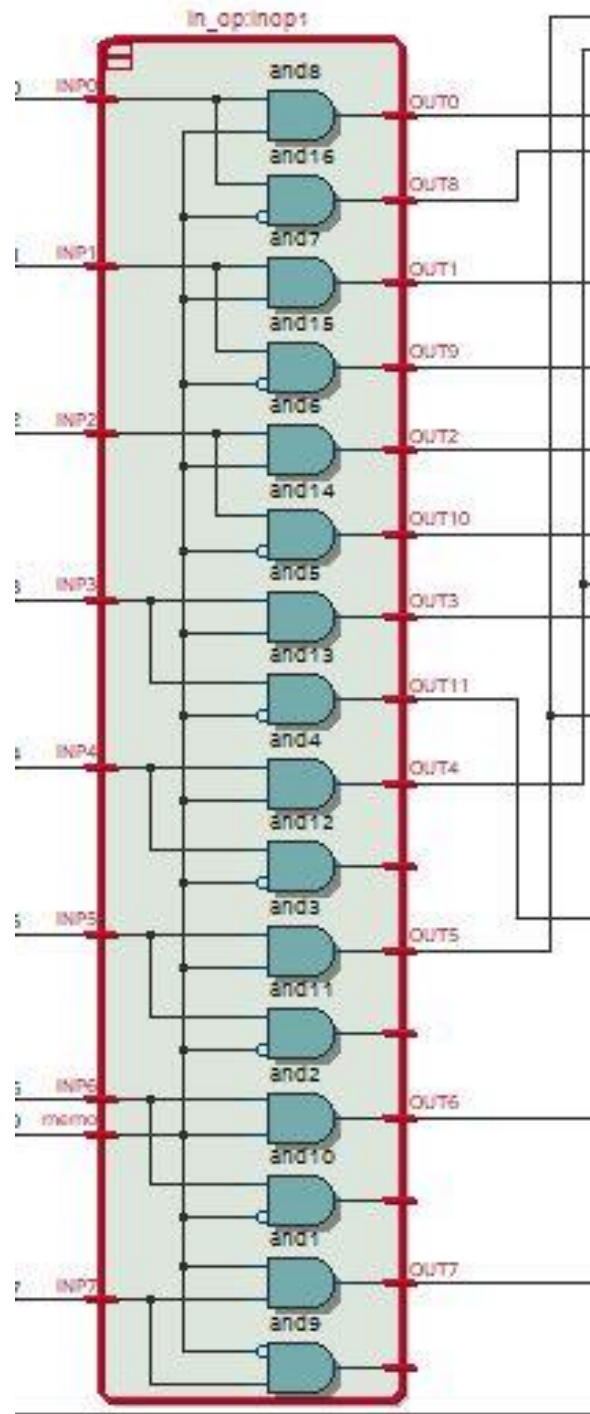


# MEMORY ELEMENT


## MAIN MODULE

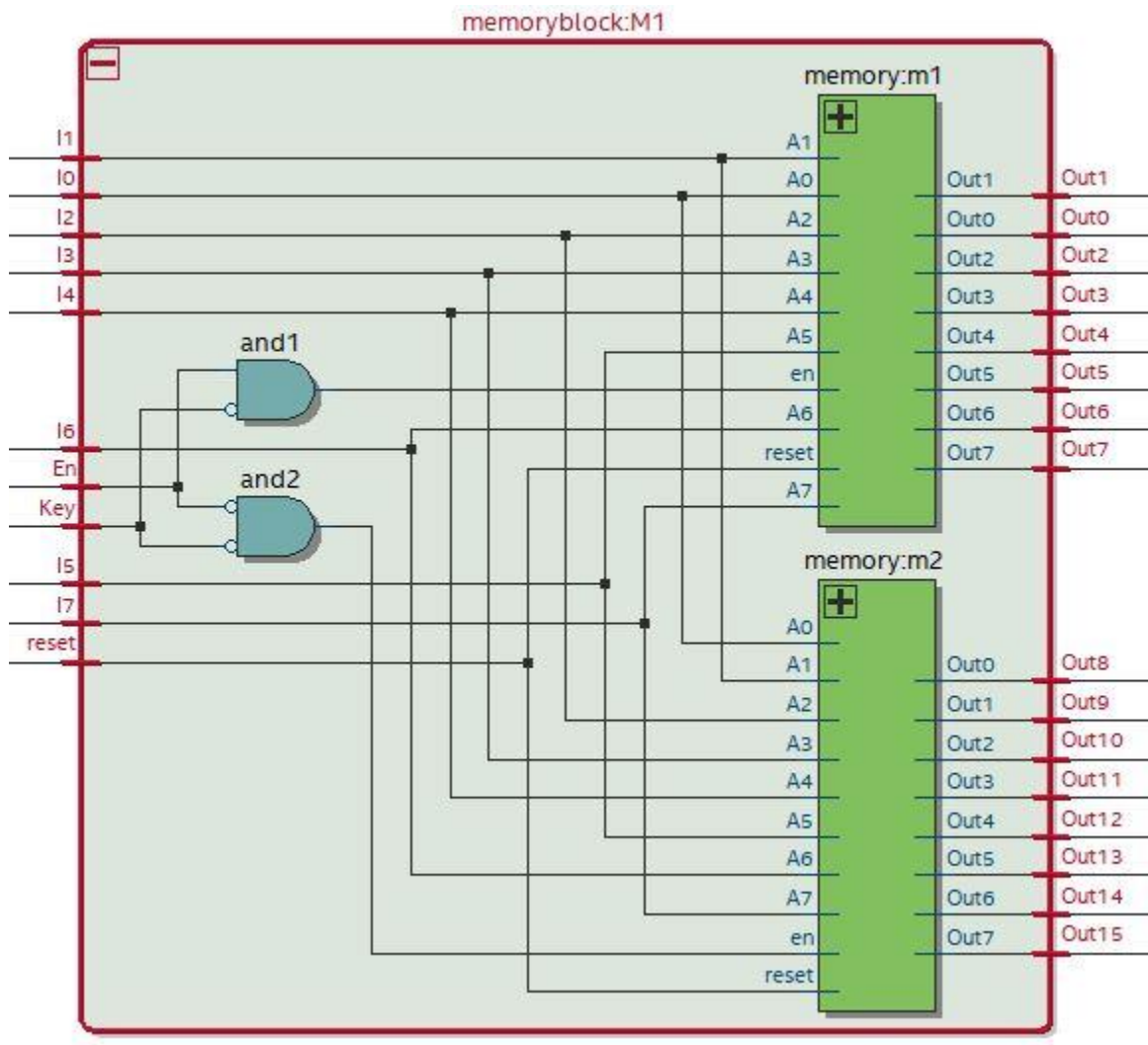


SUB MODULE

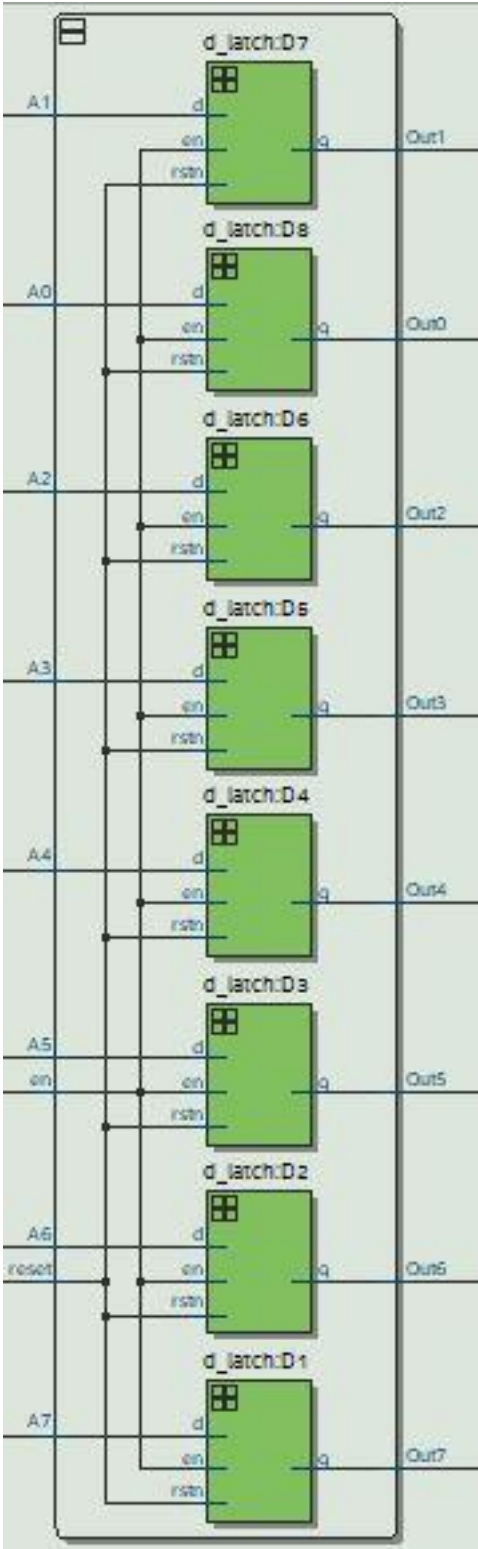

# DLATCH

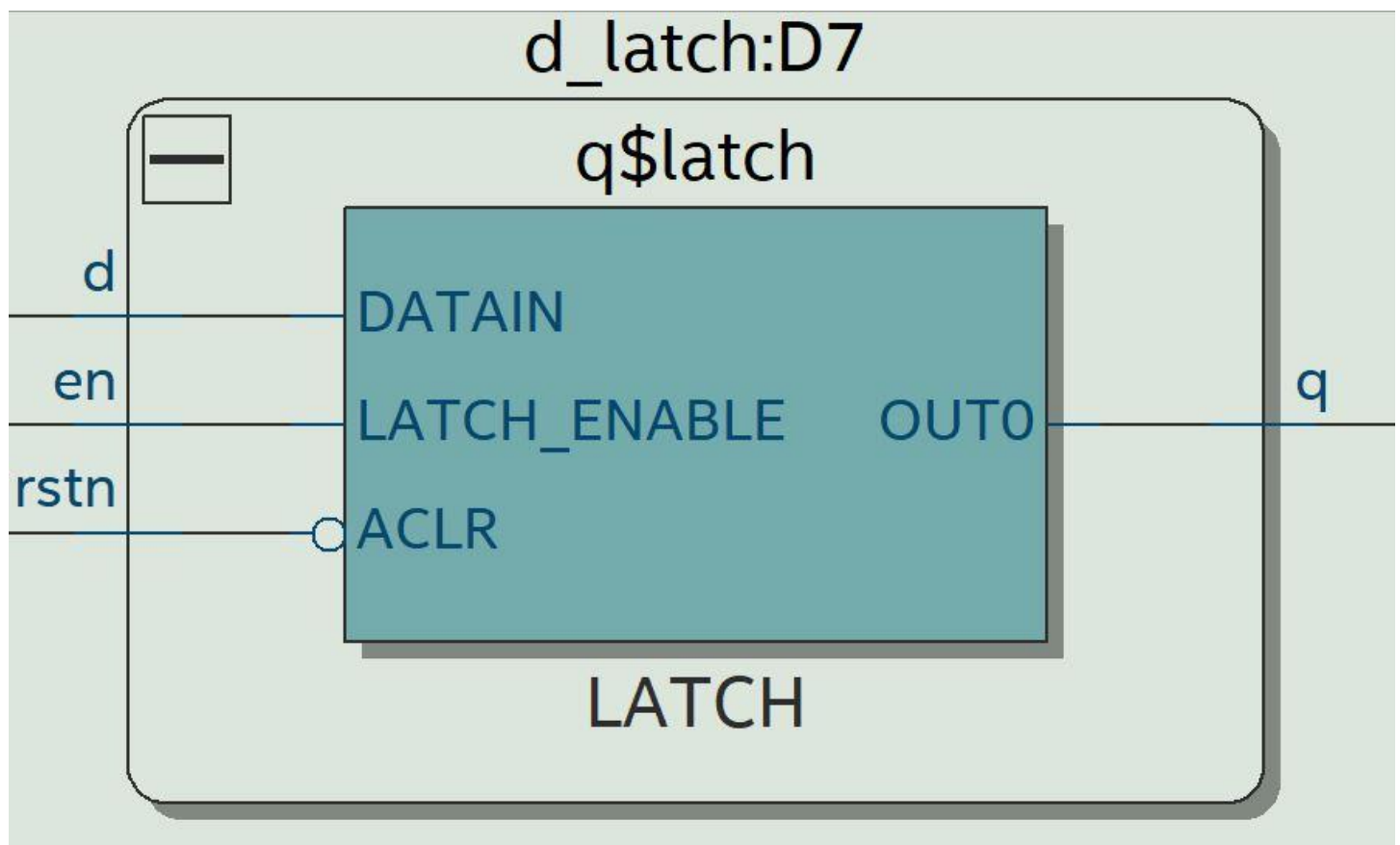


# OPERATIONS MODULE

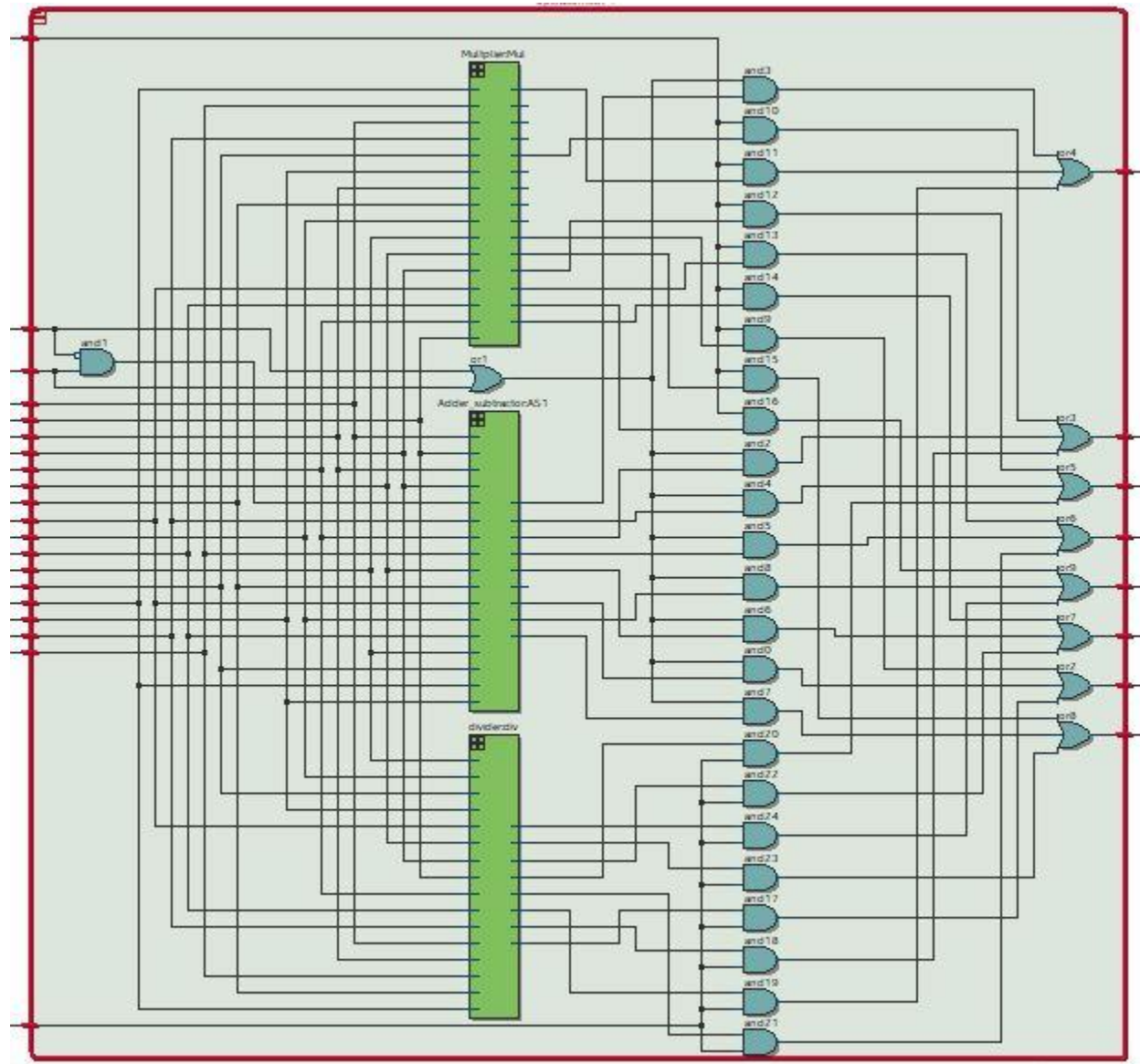


# ADDER SUBTRACTOR MODULE

## MAIN MODULE

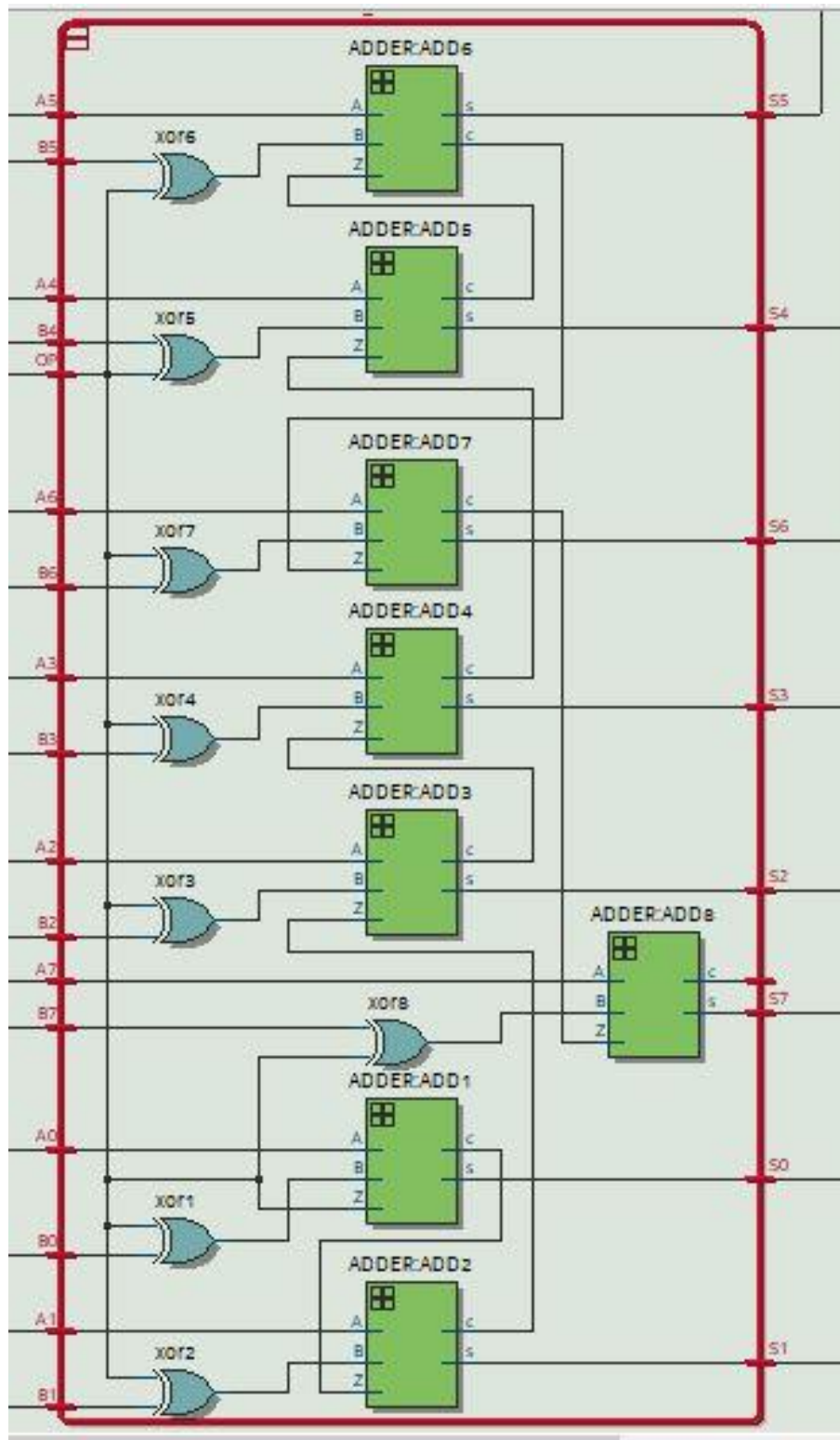




## SUB MODULE OF ADDER SUBTRACTOR

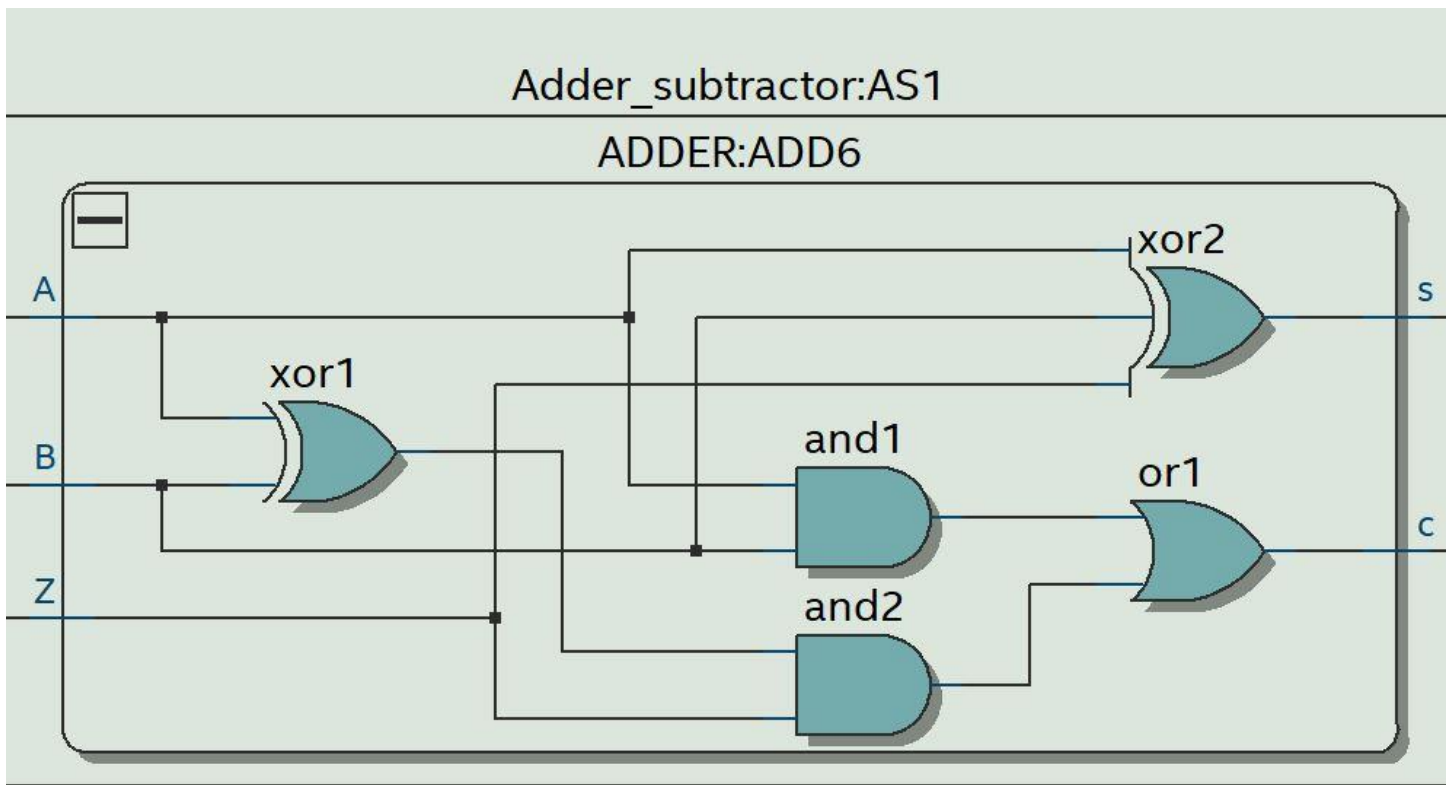



# MULTIPLICATION MODULE

## MAIN MODULE

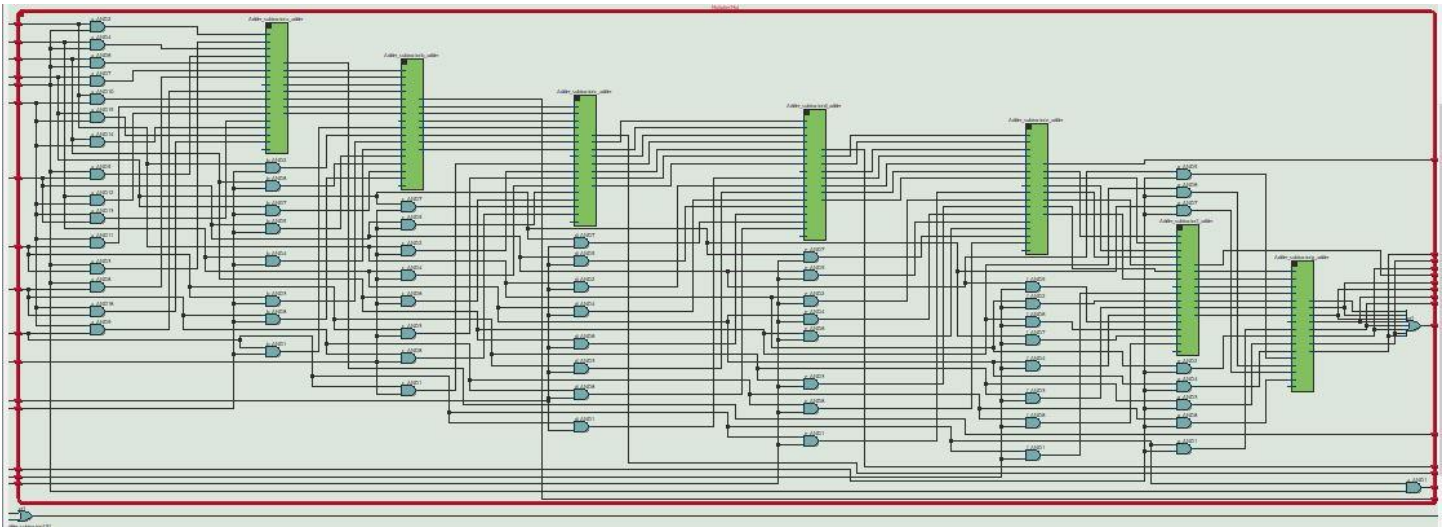


# DIVISION MODULE

## MAIN MODULE

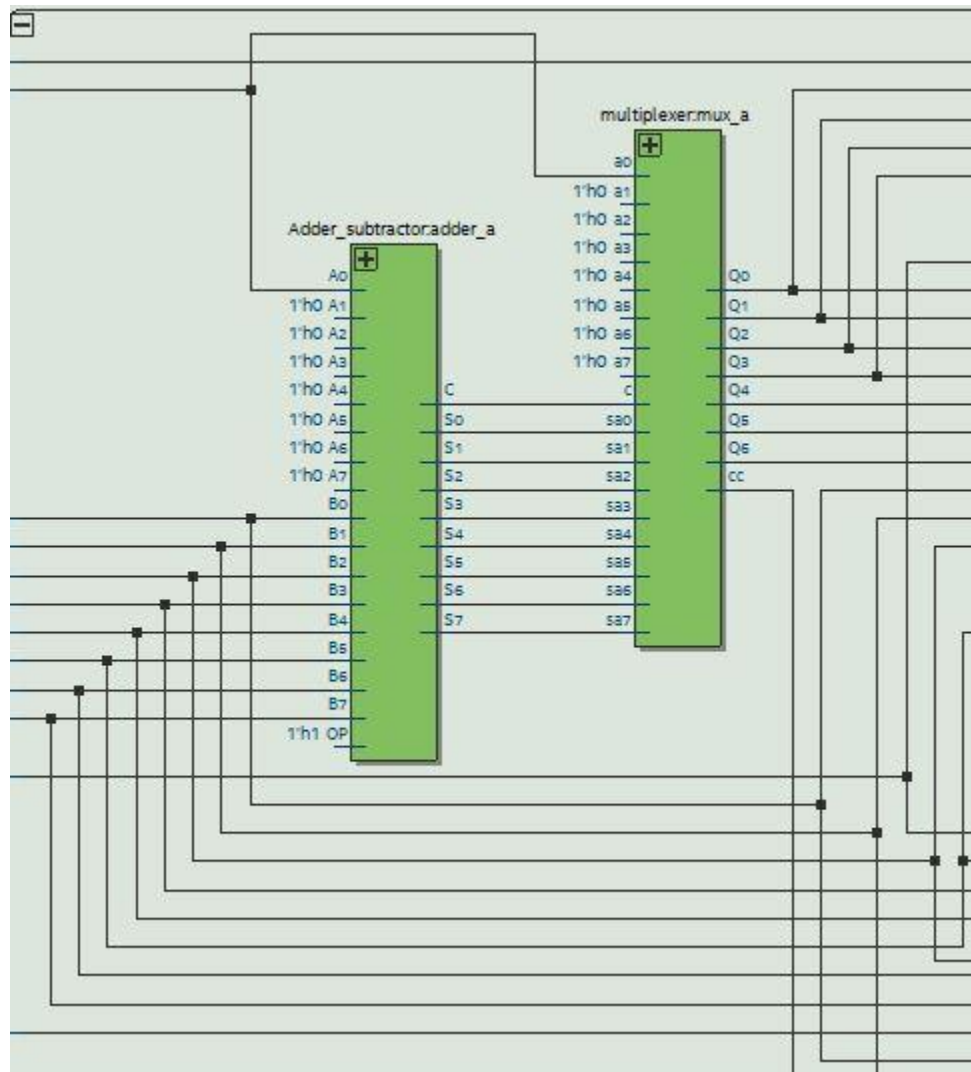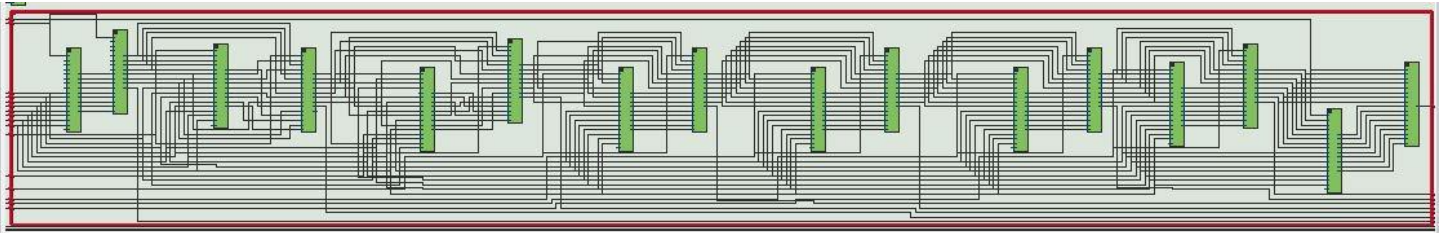

# MULTIPLEXER

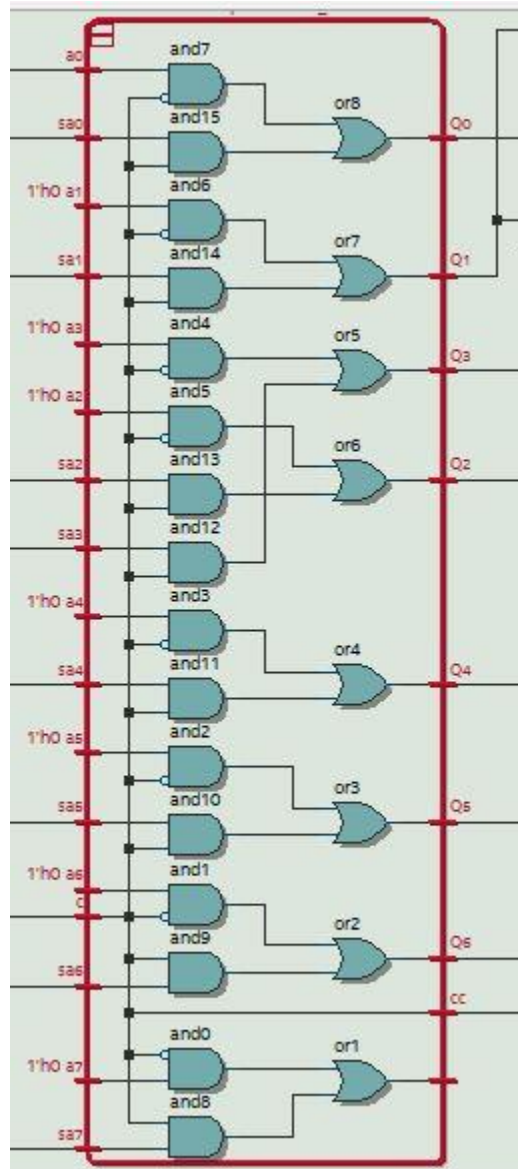

## BCD CONVERTER MODULE

TRUTH TABELE FOR BCD CONVERTER

	A	B	C	D	a	b	c	d
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0
10	1	0	1	0	X	X	X	X
11	1	0	1	1	X	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X	X

## K'MAPS FOR BCD CONVERTER

1.K'MAP FOR a:

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$F = A + BD + BC$$

## 2.K'MAP FOR b:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	X	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

$$F = AD + BC'D'$$

## 3.K'MAP FOR c:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X


$$F = CD + AD' + B'C$$

## 4.K'MAP FOR d:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$F = AD' + A'B'D + BCD'$$

## MAIN MODULE

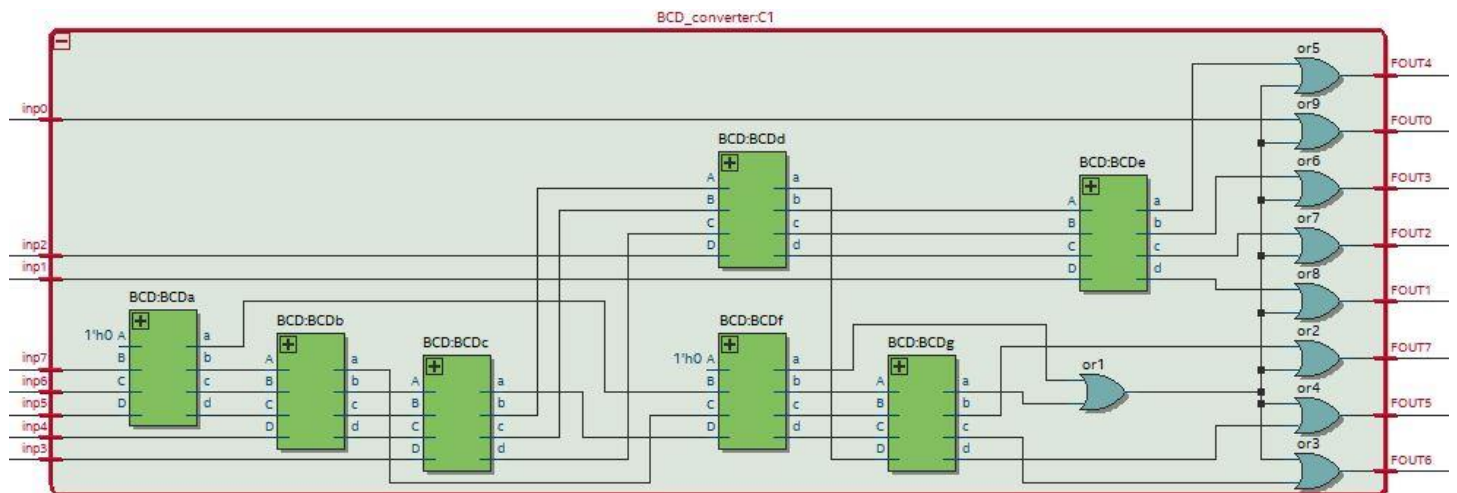

# SEVEN SEGMENT DECORDER MODULE

TRUTH TABELE FOR SEVEN SEGMENT DECORDER

	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
12	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
15	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0

## K'MAPS FOR SEVEN SEGMENT DECORDER

### 1. K'MAP FOR SEGMENT a:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0



$$F = A'B'C'D + A'BC'D'$$

$$= A'C' (B'D + BD')$$

2.K'MAP FOR SEGMENT b:

CD

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$F = AB + AC + BC'D + BCD'$$

3.K'MAP FOR SEGMENT c:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$F = AB + AC + B'CD'$$

#### 4. K' MAP FOR SEGMENT d:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$F = A'BC'D' + A'B'C'D + A'BCD$$

#### 5. K' MAP FOR SEGMENT e:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	1	0	0

$$F = AD' + A'BC' + B'C'D$$

## 6. K' MAP FOR SEGMENT f:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0


$$F = A'CD + A'B'D + A'B'C$$

## 7. K' MAP FOR SEGMENT G:


AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$F = A'B'C' + A'BCD$$

# MAIN MODULE

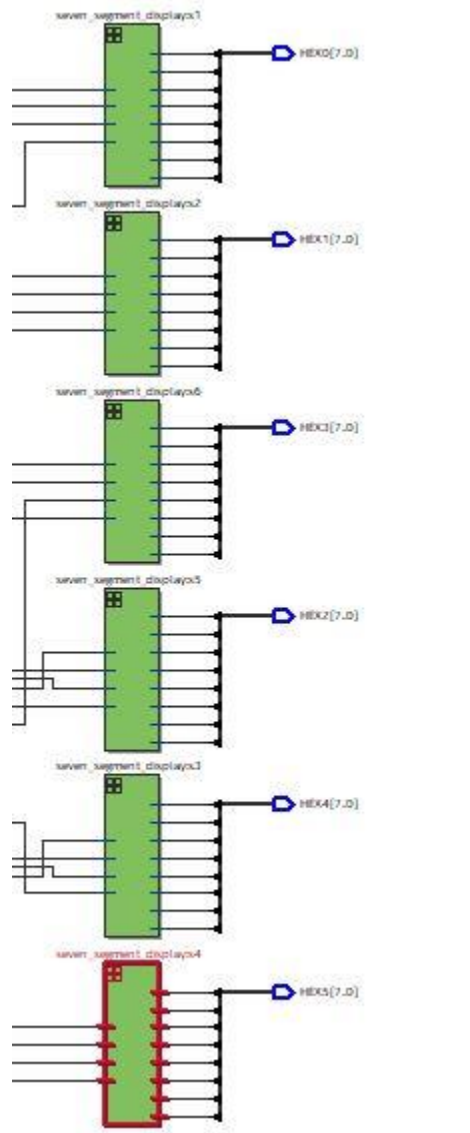

SUB MODULE

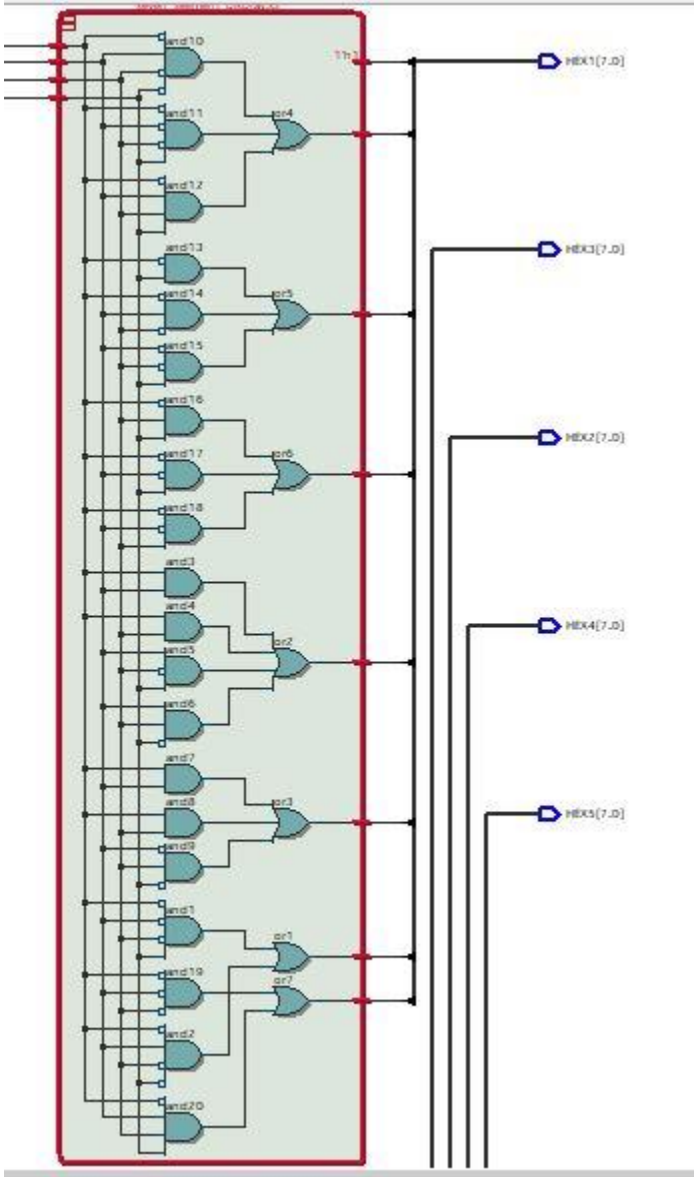

## **CONTRIBUTION**

REGISTRATION NUMBER	NAME	CONTRIBUTION
2019/E/094	PERERRA G.A.N.C	<b><u>100%</u></b>
2019/E/099	PRIYABHASHANIE E.M	<b><u>100%</u></b>
2019/E/107	RATHNAYKA R.M.D. T	<b><u>100%</u></b>